
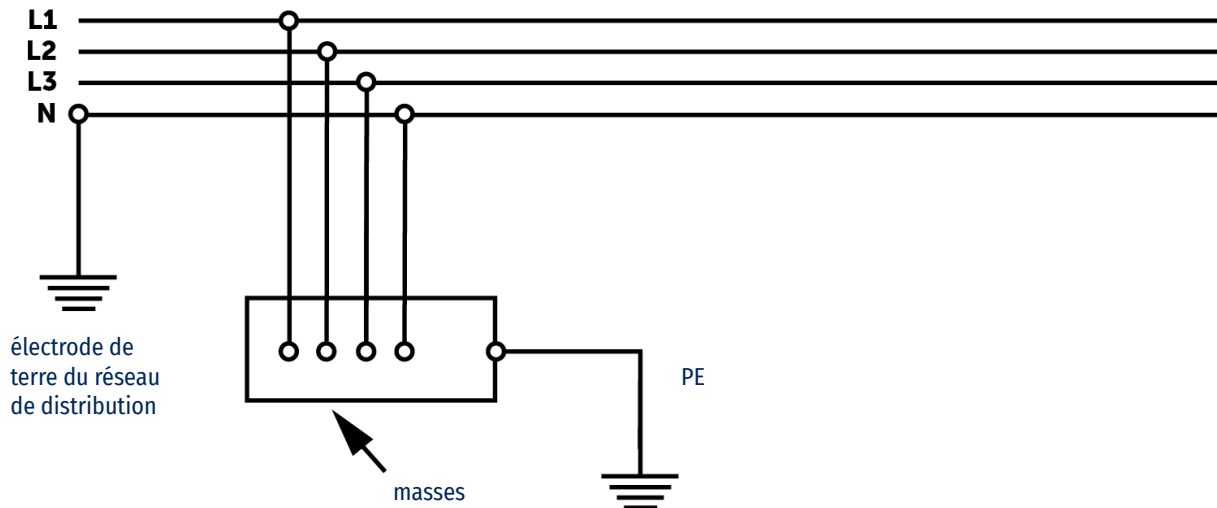


TT

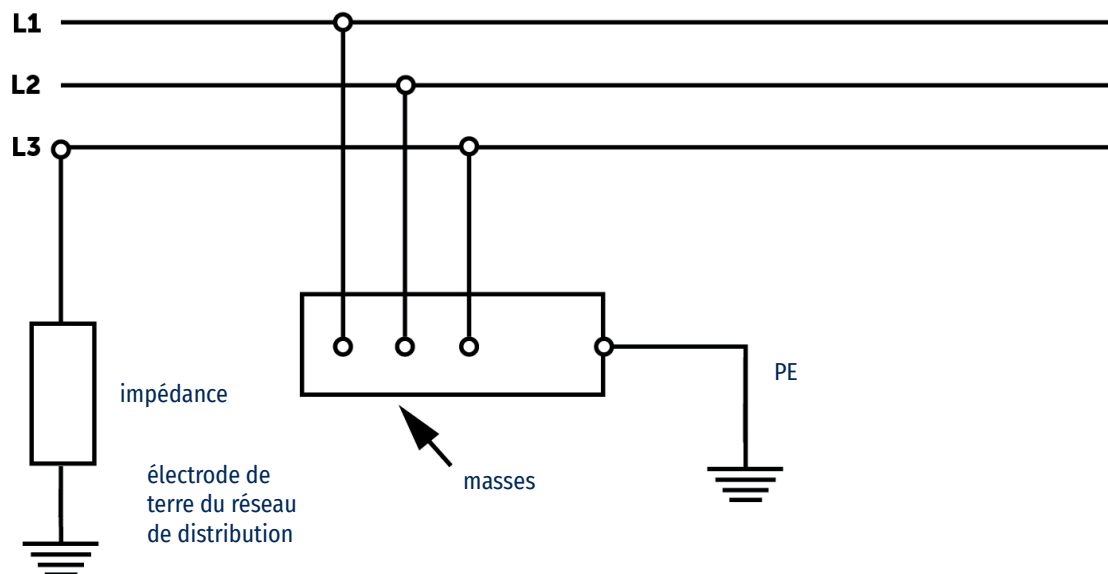


	Première lettre	
	T	I
Comment le réseau est-il relié à la terre ?	directement relié à la terre	pas de liaison à la terre ou via une impédance
	Deuxième lettre	
	N	T
Comment la masse du récepteur est-elle reliée à la terre ?	même liaison que celle du réseau	n'est pas la même que celle du réseau, mais est reliée à la terre par une prise de terre séparée
	Troisième lettre	
	C	S
Quelle est la disposition du conducteur neutre et du conducteur de protection ? (uniquement pour les schémas TN)	le conducteur neutre et le conducteur PE sont combinés en un seul conducteur qui arrive au récepteur	le conducteur neutre et le conducteur PE arrivent jusqu'au récepteur via deux conducteurs séparés

IT



Comment le réseau est-il relié à la terre ?	Première lettre	
	T	I
	directement relié à la terre	pas de liaison à la terre ou via une impédance
Comment la masse du récepteur est-elle reliée à la terre ?	Deuxième lettre	
	N	T
	même liaison que celle du réseau	n'est pas la même que celle du réseau, mais est reliée à la terre par une prise de terre séparée
Quelle est la disposition du conducteur neutre et du conducteur de protection ? (uniquement pour les schémas TN)	Troisième lettre	
	C	S
	le conducteur neutre et le conducteur PE sont combinés en un seul conducteur qui arrive au récepteur	le conducteur neutre et le conducteur PE arrivent jusqu'au récepteur via deux conducteurs séparés

TN

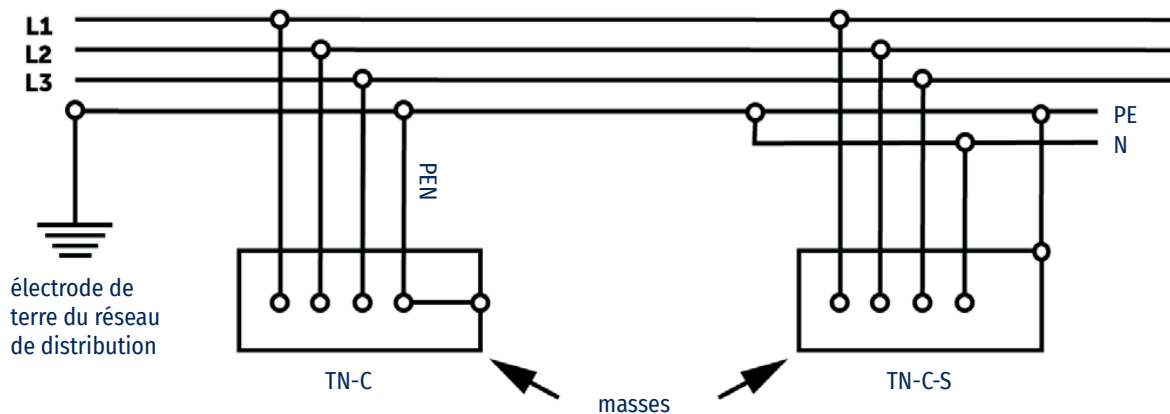

Comment le réseau est-il relié à la terre ?	Première lettre	
	T	I
	directement relié à la terre	pas de liaison à la terre ou via une impédance
Comment la masse du récepteur est-elle reliée à la terre ?	Deuxième lettre	
	N	T
	même liaison que celle du réseau	n'est pas la même que celle du réseau, mais est relié à la terre par une prise de terre séparée
Quelle est la disposition du conducteur neutre et du conducteur de protection ? (uniquement pour les schémas TN)	Troisième lettre	
	C	S
	le conducteur neutre et le conducteur PE sont combinés en un seul conducteur qui arrive au récepteur	le conducteur neutre et le conducteur PE arrivent jusqu'au récepteur via deux conducteurs séparés